

Elektrik

Cas dan Arus

Cas,

Unit :

Arus ialah

$I =$

Unit :

$\therefore Q =$

Hitungkan cas yang mengalir apabila arus
2.0 A mengalir selama satu hari.

Medan Elektrik

→ arah anak panah menunjukkan daya
atas cas positif yang diletakkan di situ

⊕

⊖

⊕ ⊖

+


-

Nyalaan dalam medan elektrik

→ molekul udara terion
→ ion positif lebih dari ion negatif

+

-

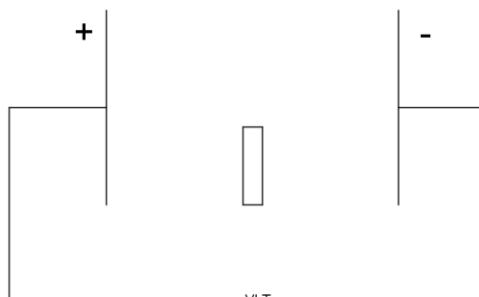

Beza Keupayaan dan Rintangan

Beza keupayaan ialah kerja yang dilakukan oleh 1 C cas yang mengalir

$V =$

Unit :

Rintangan ialah nisbah beza keupayaan kepada arus

$R =$

Unit :

$$\bar{V} = IR \uparrow$$

→ beza keupayaan sama, rintangan tinggi,

$$V \uparrow = I \bar{R}$$

→ rintangan sama, beza keupayaan tinggi,


$$V = \bar{I}R \uparrow$$

→ arus sama, rintangan tinggi,

Hukum Ohm

Suatu konduktor dikatakan mematuhi

Hukum Ohm jika $V \propto I$

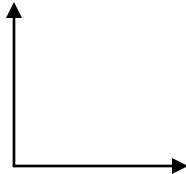

Cth :

Rintangan dengan luas keratan rentas

$$\rightarrow R$$

Rintangan dengan panjang konduktor

$$\rightarrow R$$


$$\therefore R$$

Perintang Sesiri

Konsep paling penting

$$\rightarrow$$

$$\rightarrow$$

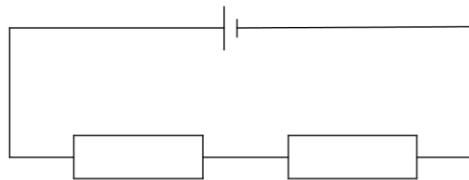

$$\rightarrow$$


Bila ditambah perintang/mentol secara
sesiri :

Perintang Selari

Konsep paling penting


$$\rightarrow$$

$$\rightarrow$$

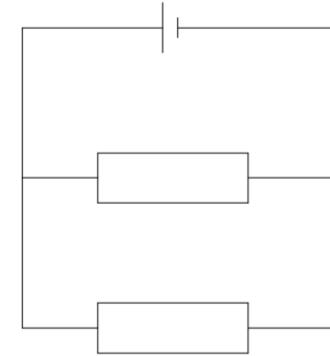

$$\rightarrow$$

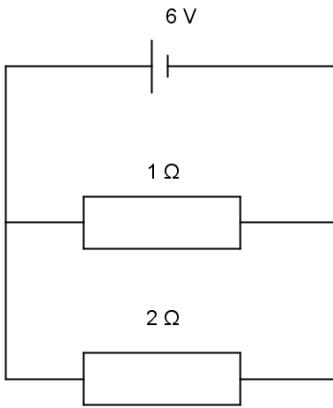
Bila ditambah perintang/mentol secara
selari :



Ammeter

Miliammeter pesongan skala penuh 5mA,
5Ω

→ Ammeter pesongan skala penuh 10 A

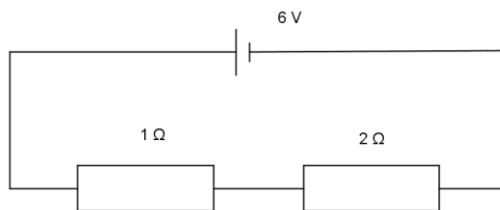

Voltmeter

Miliammeter pesongan skala penuh 2 mA,
5Ω

→ Voltmeter pesongan skala penuh 5 V

Rintangan Dalam

- rintangan disebabkan pengaliran cas DALAM sel
- Rintangan dalam adalah lebih tinggi untuk pepejal berbanding cecair

d.g.e sel, E


- tenaga yang **dibekalkan** kepada 1 C cas yang mengalir

Beza keupayaan, V

- kerja yang **dilakukan** kepada 1 C cas yang mengalir

- ada kehilangan tenaga jika ada arus yang mengalir (jika rintangan dalam bukan sifar)

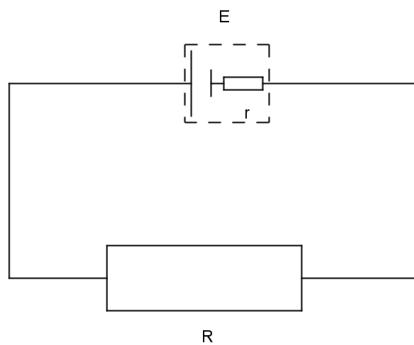Untuk pengiraan, boleh dianggap sebagai rintangan bersebelahan sel →



Menggunakan $V = IR$ untuk keseluruhan

$$E = V + Ir$$

$$\therefore V =$$

Bila $I = 0$

- yang diukur adalah
- suis


Bila $I > 0$

- yang diukur adalah
- suis


$$V = \bar{E} - I \uparrow \bar{r}$$

→

→

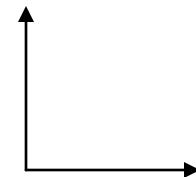

$E=6\text{ V}, r=1.2\Omega$

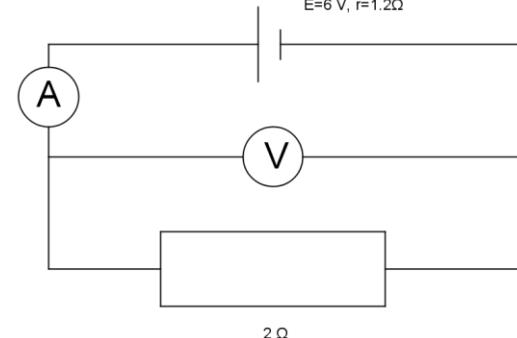

Tenaga dan Kuasa

Tenaga elektrik =

Kuasa elektrik =